

# 西安电子科技大学人工智能学院

# 计算机组成与体系结构

# 第6章 中央处理器(CPU)

# 本章第2次课重点

- ▶控制器结构
- > 硬布线控制器设计


# 控制器结构

# 6.1.5 控制器的组成

# Ú

# 控制器应完成的任务:

- >产生微命令(即控制信号)
- ▶按节拍产生微命令。

 

指令寄存器IR

图6.6 控制单元模型

# 6.1.5 控制器的组成

- > 设计者在设计控制器之前需要做以下工作:
  - ✓ 定义计算机基本硬件组成和基本指令系统;
  - ✓ 基于定义的硬件结构,针对每条指令,描述CPU 完成的微操作;——
  - 确定控制单元应该完成的功能,即何时产生何种微命令。
- > 两种设计控制器的通用方法:
  - ✓ 硬布线控制(hardwired control)设计法
  - ✓ 微程序控制(microprogrammed control)或 微码控制(microcoded control)设计法

# 硬布线控制器设计

# 6.2 硬布线控制器设计

- ▶ 硬布线控制器设计法将控制单元看作一个顺序逻辑电路(sequential logic circuit)或有限状态机(finite-state machine),它可以产生规定顺序的控制信号,这些信号与提供给控制单元的指令相对应。
- 》它的设计目标是:使用最少的元器件,达到最快的操作速度。 图6.6
- > 设计示例
  - ✓ RISC-V系统控制单元设计(单周期实现)
  - ✓ 类x86系统控制单元设计(多周期实现)


# RISC-V系统控制单元设计

# 6.2.1 RISC-V系统控制单元设计

- 图中控制单元(Control)的输入是指令操作码I[6:0],输出是表中支持7条指令执行的控制信号。实现对访存指令Id和sd、算术逻辑指令add、sub、and和or、条件分支指令beq的支持。
- 表上半部是与四个指令类(覆盖7条指令)对应的输入信号I[6:0]编码, 每列一个指令类,它们决定了输出控制信号是否有效。表下半部给出了 与四种操作码对应的输出控制信号。

表6.2 控制单元的单周期实现逻辑真值表

输入或 输出	信号名称	R型	ld	sd	beq
	I[6]	0	0	0	1
	I[5]	1	0	1	1
	I[4]	1	0	0	0
输入	I[3]	0	0	0	0
	I[2]	0	0	0	0
	I[1]	1	1	1	1
	I[0]	1	1	1	1
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	Х	Х
	RegWrite	1	1	0	0
<i>‡</i> 会山	MemRead	0	1	0	0
输出	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

 


# 6.2.1 RISC-V系统控制单元设计

- 》分析真值表可以看出,每个控制信号是由一个与或逻辑确定的。图6.7是控制单元的硬布线实现,采用的是可编程逻辑阵列PLA(由一个与门阵列之后紧跟一个或门阵列构成)。
- 如果使用了128个可能的操作码中的大多数,并且需要产生更多的控制信号,那么图中门的数目就会大得多,每个门也会有更多的输入。
- 所有控制信号在单周期内产生。

表6.2 控制单元的单周期实现逻辑真值表

输入或 输出	信号名称	R型	ld	sd	beq
	I[6]	0	0	0	1
	I[5]	1	0	1	1
	I[4]	1	0	0	0
输入	I[3]	0	0	0	0
	I[2]	0	0	0	0
	I[1]	1	1	1	1
	I[0]	1	1	1	1
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	Х	Х
	RegWrite	1	1	0	0
   输出	MemRead	0	1	0	0
制山	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

 

# 类x86系统控制单元设计

- ▶针对图6.3和图6.4结构确定的系统,其硬布线控制器可采用图6.6结构
- > 所有控制信号在多周期内产生。

图6.6

- >两种设计方法:
  - ✓ 采用一级时序, 即只利用节拍信号
  - ✓采用两级时序,即利用节拍和CPU周期两种时间信号

方法1: 一级时序

图6.3

实现指令SUB RO, (X) 功能的微操作序列:

T1: AR←PC ;取指令阶段

T2: DR←Memory[AR], Mread

PC←PC+I

T3: IR←DR

T4: AR←IR(地址字段) ;执行指令阶段

**T5:** DR←Memory[AR], Mread


T6: AR←DR

T7: DR←Memory[AR], Mread

T8: Y←R0

**T9: Z**←**Y** - **DR** 

T10: R0←Z

 

方法2: 两级时序

图6.3

实现指令SUB RO, (X) 功能的微操作序列:

M1: ;取指CPU周期

T1: AR←PC

T2: DR←Memory[AR], Mread

PC←PC+I

T3: IR←DR

M2: ;执行CPU周期

T1: AR←IR(地址字段)

T2: DR←Memory[AR], Mread

T3: AR←DR


T4: DR←Memory[AR], Mread

**T5: Y←R0** 

**T6**: **Z**←**Y** - **DR** 

T7: R0←Z

采用两个CPU周期

 

方法2: 两级时序

图6.3

实现指令SUB RO, (X) 功能的微操作序列:

M1: ;取指CPU周期

T1: AR←PC

T2: DR←Memory[AR], Mread

PC←PC+I

T3: IR←DR

M2: ;取数CPU周期

T1: AR←IR(地址字段)

T2: DR←Memory[AR], Mread

T3: AR←DR

T4: DR←Memory[AR], Mread

M3: ;执行CPU周期


T1: Y←R0

**T2: Z**←**Y** - **DR** 

T3: R0←Z

法 2

采用三个CPU周期

 

【随堂练习】两级时序实现指令SUB R0, (R1) 功能的 微操作序列

```
M1: ;取指CPU周期
```

T1: AR←PC

T2: DR←Memory[AR], Mread

PC←PC+I

T3: IR←DR

M2: ;执行CPU周期

T1: AR←R1

T2: DR←Memory[AR], Mread

T3: Y←R0

**T4: Z**←**Y** - **DR** 

**T5: R0**←**Z** 

# 微命令序列

- 》微命令是微操作实现所需的控制信号
- 》微命令序列是何时产生何种控制信号的描述
- ▶微操作序列</
- > 微命令序列是控制器设计的依据

# 针对图6.3和图6.4设计的

图6.3

# ▶控制信号:

PC<sub>in</sub>为程序计数器的锁存输入控制信号;

PCour为程序计数器的输出允许控制信号;

PC+1为程序计数器的自动增量(如自动加1)控制信号;

IR<sub>in</sub>为指令寄存器的锁存输入控制信号;

IR<sub>out</sub>为指令寄存器的输出允许控制信号;

SP<sub>in</sub>为指令寄存器的锁存输入控制信号;

SPour为指令寄存器的输出允许控制信号;

SP+1为堆栈指示器的自动增量(如自动加n)控制信号;

SP-1为堆栈指示器的自动减量(如自动减n)控制信号;

Ri<sub>in</sub>为通用寄存器Ri(0≤i≤n-1)的锁存输入控制信号;

Ri<sub>out</sub>为通用寄存器Ri(0≤i≤n-1)的输出允许控制信号;

# ▶控制信号:

图6.3

Yin为暂存器Y的锁存输入控制信号;

Zout为暂存器Z的输出允许控制信号;

AR<sub>in</sub>为地址寄存器向CPU内部总线的锁存输入控制信号;

ARaut为地址寄存器面向系统总线的输出允许控制信号;

DRI<sub>in</sub>为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的锁存输入控制信号;

DRI<sub>out</sub>为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的输出允许控制信号;

DRS<sub>in</sub>为双端口数据寄存器面向系统总线的锁存输入控制信号;

DRS<sub>out</sub>为双端口数据寄存器面向系统总线的输出允许控制信号;

Mread为从主存储器读出信息的读控制信号;

Mwrite为将信息写入到主存储器的写控制信号;

IOread为从I/O设备输入信息的读控制信号;

IOwrite为将信息写入到I/O设备的写控制信号;

# ▶控制信号:

图6.3

ADD为加载至ALU的加法运算控制信号: SUB为加载至ALU的减法运算控制信号: AND为加载至ALU的逻辑与运算控制信号: OR为加载至ALU的逻辑或运算控制信号; SHL为加载至ALU的逻辑左移控制信号: SHR为加载至ALU的逻辑右移控制信号: ROL为加载至ALU的循环左移控制信号: ROR为加载至ALU的循环右移控制信号:

# > 公操作取指周期



节拍	微操作序列	微命令序列
<b>T1</b>	AR←PC	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
<b>T2</b>	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread, DRS <sub>in</sub>
Т3	PC←PC+I, IR←DR	PC+1, DRI <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>

### 指令执行周期举例:

- **1** MOV R0, X
- ② MOV (R1), R0
- ③ ADD R1, R0
- **4** SUB R0, (X)
- **⑤** IN R0, P
- 6 JZ offs
- 7 POP RO
- ® CALL (X)

# ▶指令执行周期举例:



#### (1) MOV R0, X

节拍	微操作序列	微命令序列
<b>T1</b>	AR←IR(地址字段)	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
<b>T2</b>	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread, DRS <sub>in</sub>
Т3	R0←DR	DRI <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>

#### (2) MOV (R1), R0

节拍	微操作序列	微命令序列
T1	AR←R1	$R1_{out}$ , $AR_{in}$
<b>T2</b>	DR←R0	R0 <sub>out</sub> , DRI <sub>in</sub>
<b>T3</b>	Memory[AR]←DR	AR <sub>out</sub> , DRS <sub>out</sub> , Mwrite

# ▶指令执行周期举例:



#### (3) ADD R1, R0

节拍	微操作序列	微命令序列
T1	Y←R0	$\mathbf{R0}_{\mathrm{out}}$ , $\mathbf{Y}_{\mathrm{in}}$
T2	Z←R1+Y	R1 <sub>out</sub> , ADD
Т3	R1←Z	$\mathbf{Z}_{\mathrm{out}}$ , $\mathbf{R1}_{\mathrm{in}}$

#### (4) SUB R0, (X)

节拍	微操作序列	微命令序列
T1	AR←IR(地址字段)	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T2	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread, DRS <sub>in</sub>
Т3	AR←DR	DRI <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
<b>T4</b>	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread, DRS <sub>in</sub>
T5	Y←R0	$\mathbf{R0}_{\mathrm{out}}$ , $\mathbf{Y}_{\mathrm{in}}$
Т6	Z←Y - DR	DRI <sub>out</sub> , SUB
<b>T7</b>	R0←Z	$\mathbf{Z}_{ ext{out}}$ , $\mathbf{R0}_{ ext{in}}$

# ▶指令执行周期举例:



### (5) IN R0, P

节拍	微操作序列	微命令序列
<b>T1</b>	AR←IR(地址字段)	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
<b>T2</b>	DR←IO[AR]	AR <sub>out</sub> , IOread, DRS <sub>in</sub>
Т3	R0←DR	DRI <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>

#### (6) JZ offs

节拍	微操作序列	微命令序列
	<b>ZF=1:</b>	
T1	Y←IR(地址字段)	$\mathbf{IR}_{\mathbf{out}}$ , $\mathbf{Y}_{\mathbf{in}}$
T2	Z←PC+Y	PC <sub>out</sub> , ADD
T3	PC←Z	$\mathbf{Z}_{\mathrm{out}}$ , $\mathbf{PC}_{\mathrm{in}}$

# ▶指令执行周期举例:



#### (7) POP R0

节拍	微操作序列	微命令序列
<b>T1</b>	AR←SP	SP <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
<b>T2</b>	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread, DRS <sub>in</sub>
Т3	R0←DR, SP←SP+n	DRI <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub> , SP+1

### (8) CALL (X)

节拍	微操作序列	微命令序列
T1	SP←SP - n, DR←PC	SP-1, PC <sub>out</sub> , DRI <sub>in</sub>
<b>T2</b>	AR←SP	SP <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
Т3	Memory [AR]←DR	AR <sub>out</sub> , DRS <sub>out</sub> , Mwrite
<b>T4</b>	AR←IR(地址字段)	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T5	DR←Memory[AR]	AR <sub>out</sub> , Mread , DRS <sub>in</sub>
T6	PC←DR	DRI <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub>

# 微命令的生成

# PC<sub>OUT</sub>信号:

- ▶ PCout出现在:
  - > 取指周期(定义为第1个CPU周期M1)的T1节拍 取指
  - 》指令JZ offs执行周期(假设为第2个CPU周期M2)的T2 节拍(当ZF=1时)JZ
  - ▶ 指令CALL (X)执行周期的T1节拍 CALL
  - > .....
- ▶ 生成PCour的逻辑表达式为:
  - > 两级时序

▶ 一级时序 PC<sub>out</sub>= T1 + T5·JZ(相对寻址)·(ZF=1) + T4·CALL(间接寻址) + ······

AR<sub>in</sub>信号:

- ► AR<sub>in</sub>出现在:
  - > 取指周期的T1节拍

取指

MOV

- ▶ 指令 MOV R0,X 和指令 MOV (R1),R0 执行周期的T1节拍
- ▶ 指令 SUB RO,(X) 执行周期的T1和T3节拍

SUB

▶ 指令 IN RO,P 和指令 OUT P,RO 执行周期的T1节拍

IN

- ▶ 指令 PUSH RO 执行周期的T2节拍
- > 指令 POP RO 执行周期的T1节拍 POP
- ▶ 指令 CALL (X) 执行周期的T2和T4节拍 CALL
- ▶ 指令 RET 执行周期的T1节拍
- > •••••
- >生成AR<sub>in</sub>的逻辑表达式为:

AR<sub>in</sub>信号:

- ➤ AR<sub>in</sub>出现在:
- >生成AR<sub>in</sub>的逻辑表达式为:
  - > 两级时序

AR<sub>in</sub>=M1·T1+M2·T1·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)+M2·(T1+T3)·SUB(源操作数间接寻址)+M2·T1·(IN(直接寻址)+OUT(直接寻址))+M2·T2·PUSH+M2·T1·POP+M2·(T2+T4)·CALL(间接寻址)+M2·T1·RET+······

> 一级时序

AR<sub>in</sub>=T1+T4·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)+(T4+T6)·SUB(源操作数间接寻址)+ T4·(IN(直接寻址)+OUT(直接寻址))+T5·PUSH+T4·POP +(T5+T7)·CALL(间接寻址)+T4·RET+······

# ➤ Mread出现在:

### Mread信号:

- > 取指周期的T2节拍
- ▶ 在指令 MOV RO,X 执行周期的T2节拍
- > 指令 SUB R0,(X) 执行周期的T2和T4节拍
- ▶ 指令 POP RO 执行周期的T2节拍
- ▶ 指令 CALL (X) 执行周期的T5节拍
- ▶ 指令 RET 执行周期的T2节拍
- > .....
- > 生成Mread的逻辑表达式为:
  - > 两级时序

```
Mread = M1·T2+M2·T2·MOV(源操作数直接寻址)
+M2·(T2+T4)·SUB(源操作数间接寻址)
+M2·T2·POP+M2·T5·CALL(间接寻址)
+M2·T2·RET+·····
```

# ➤ Mread出现在:

### Mread信号:

- > 取指周期的T2节拍
- ▶ 在指令 MOV RO,X 执行周期的T2节拍
- ▶ 指令 SUB R0,(X) 执行周期的T2和T4节拍
- ▶ 指令 POP RO 执行周期的T2节拍
- ▶ 指令 CALL (X) 执行周期的T5节拍
- > 指令 RET 执行周期的T2节拍
- > .....
- > 生成Mread的逻辑表达式为:
  - > 一级时序

```
Mread = T2+T5-MOV(源操作数直接寻址)
+(T5+T7)-SUB(源操作数间接寻址)
+T5-POP+T8-CALL(间接寻址)
+T5-RET+-----
```

由控制单元产生并加载到CPU内外的全部控制信号均可用下述形式表述: 第n个节拍

第m个CPU周期 ←

指令译码器的第j个输出

两级时序:  $C_i = \sum (M_m \cdot T_n \cdot I_j \cdot F_k)$ 



第k个CPU内部状态标志或 CPU外部请求信号

在执行指令 $I_j$ 时,若状态 $F_k$ 满足要求,则在第m个CPU周期  $M_m$ 的第n个节拍 $T_n$ ,控制单元发出 $C_i$ 控制命令,即在 $M_m$ 、  $T_n$ 、 $I_j$ 和 $F_k$ 同时有效时, $C_i$ 有效。

一级时序:  $C_i = \sum (T_n \cdot I_j \cdot F_k)$ 

# 6.2 硬布线控制器设计

# 小结:

图6.6

- > 每个控制信号的逻辑表达式就是一个与或逻辑方程式。
- > 用一个与或逻辑电路就可以实现该控制信号的生成。
- ▶将所有控制信号的与或逻辑电路组合在一起就构成了 硬布线控制单元。
- ▶时间信息(单周期实现不需要)、指令信息、状态信息是硬布线控制单元的输入,控制信号是硬布线控制单元的输入。
- >采用硬布线法设计控制器的特点:
  - → 一旦完成了控制器的设计,改变控制器行为的唯一方法就是重新设计控制单元 → 修改不灵活
  - ▶ 在现代复杂的处理器中,需要定义庞大的控制信号逻辑方程组 → 与或组合电路实现困难
    - →微程序设计法

# 两种控制器设计方法比较

# 6.4 微程序控制器与硬布线控制器的比较

- > 硬布线控制器
  - ✓ 速度快
  - ✓ 当计算机系统复杂时,设计困难
  - ✓ 一旦实现,不可修改和扩充
  - ✓常用于RISC处理器控制器的实现
- > 微程序控制器
  - ✓ 设计简单化、规范化
  - ✓ 功能可修改、可扩充
  - ✓ 实现成本低, 出错概率小
  - ✓ 比硬布线控制器速度慢
  - ✓常用于CISC处理器控制器的实现