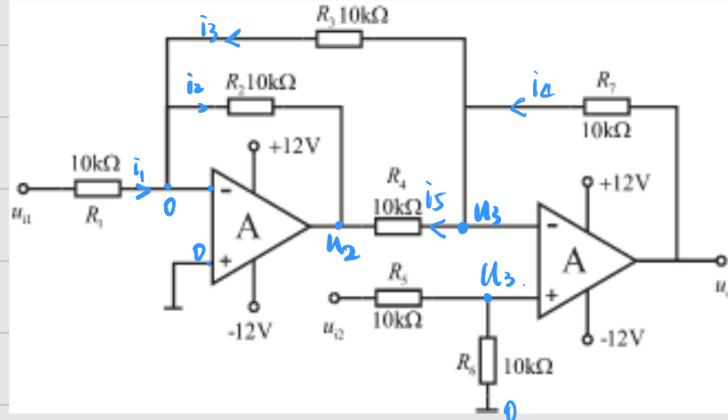


$$u = \frac{1}{2} u_{i2}$$

$$\frac{u - u_o}{R} + \frac{u}{R} + \frac{u - u_{i1}}{R} = 0.$$

$$\frac{1}{2} u_{i2} - u_o + \frac{1}{2} u_{i2} + \frac{1}{2} u_{i2} - u_{i1} = 0.$$

$$u_o = \frac{3}{2} u_{i2} - u_{i1}$$





$$u_3 = \frac{R}{2R} u_{i2} = \frac{1}{2} u_{i2}$$

$$i_3 = \frac{u_3}{R} \quad i_2 = \left(\frac{u_{i1}}{R} + \frac{u_3}{R} \right) \quad u_2 = -u_{i1} - u_3.$$

$$i_5 = \frac{2u_3 + u_{i1}}{R} \quad i_4 = \frac{3u_3 + u_{i1}}{R}$$

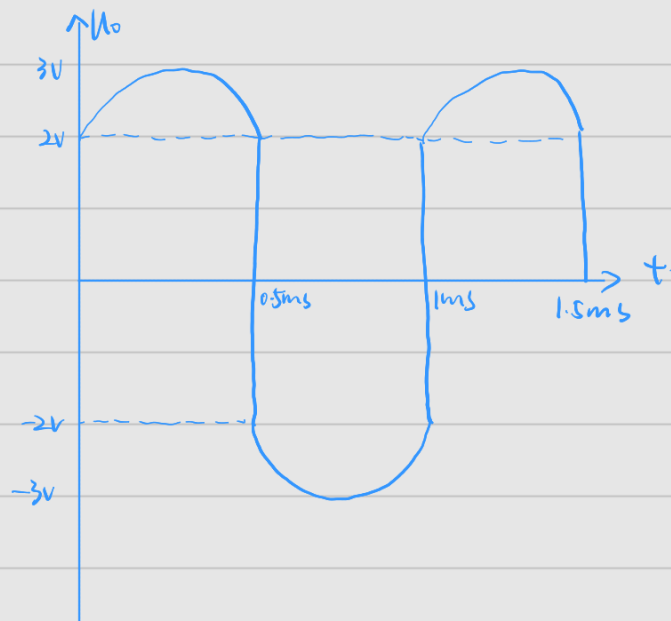
$$u_o = 4u_3 + u_{i1} = u_{i1} + 2u_{i2}$$



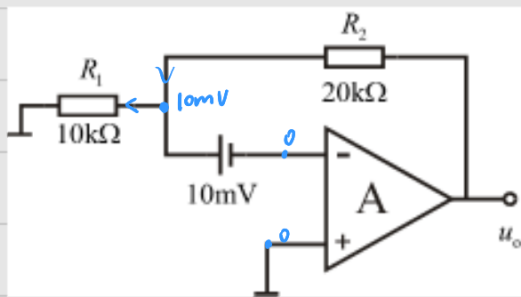


(a)
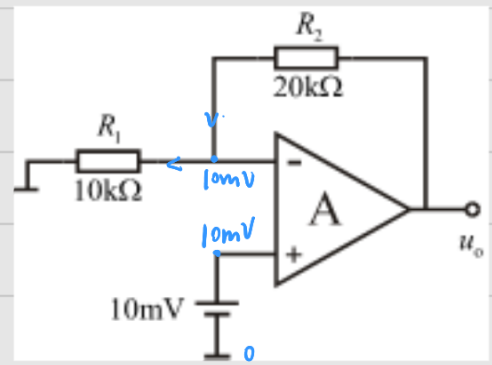
$$U_o = U_i + U_i \times \frac{R_2}{R_1} = 30 \text{ mV}$$




(b)
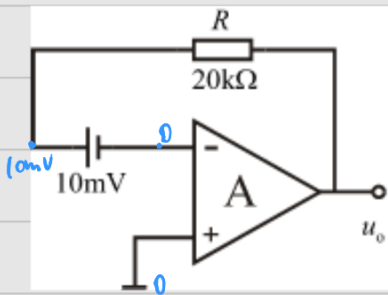
$$U_o = U_i + \frac{U_i}{R_1} \times R_2 = 30 \text{ mV}$$




(c)

$$U_o = U_i = 10 \text{ mV}$$

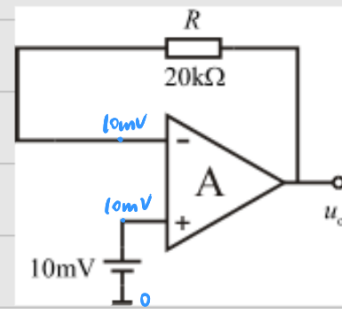


(d)

$$U_o = U_i = 10 \text{ mV}$$

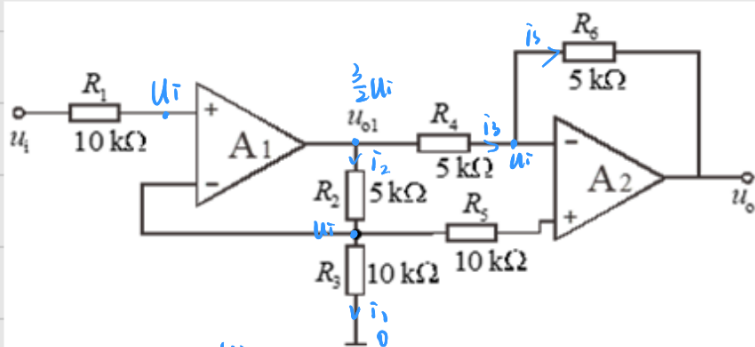


$$i_2 = i_1 = \frac{u_i}{R_3} \quad u_{o1} = u_i + \frac{u_i}{R_3} \times R_2 = \frac{3}{2} u_i$$
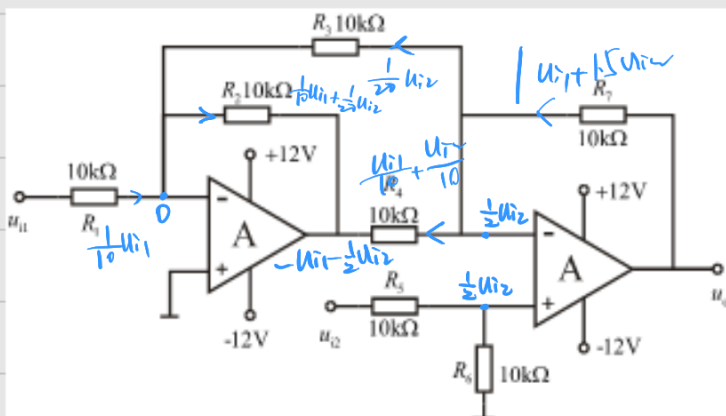
$$i_3 = \frac{u_{o1} - u_i}{R_4} \quad u_o = u_i - i_3 R_6 = \frac{1}{2} u_i$$



$$u_2 + u_1$$

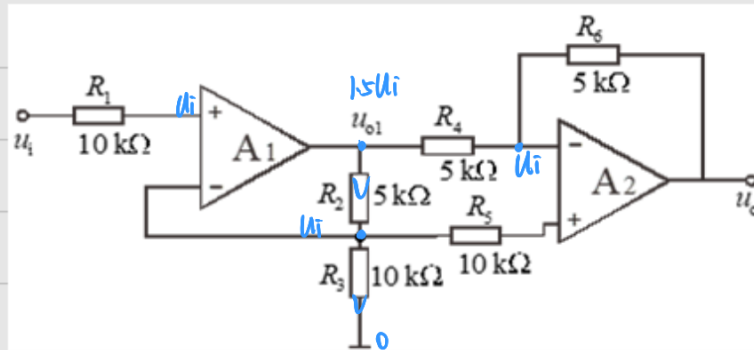

$$u_{o1} = 1.5u_i \quad u_o = 0.5u_i$$

$$C: \quad i = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\text{电容. } u = \frac{1}{j\omega C} i$$

$$\frac{\frac{1}{j\omega C} \times R_2}{\frac{1}{j\omega C} \times R_2}$$